(OAI ,OMI,OII )		DEVOIR DE SCHEMAS ET CABLAGE	2014-2015
	*		
	<u>estions de cou</u>		
1)	Qu'est ce qu'un	contacteur.	
2)	Quels sont les él	éments qui constitue un contacteur.	
	faibles et prolon		
4)	Quels sont les importantes.	appareils qui protègent une insta	llation contre les surcharges
		ppareils qui protègent une installati	
6)	Quels sont les accidentels.	appareils qui protègent le pe	rsonnel contre les contacts
		incidents d'origine mécanique qu	1
8)	Citer quelques	incidents d'origine électrique que vertent en chule de tenor	is se produit au niveau d'un
10	Citor au moins	rois type de fusibles et leur utilisat	ion.
2010	1 n	boles des appareils de connections nneur, Contacteur, Discontacteur, l	201401172 ·
12 Vo	) Donner les sym itmètre, Ampère	boles des appareils suivants : mètre, Cosφmétre, Phasemètre et	Tachymètre.
13 Co	nducteur de pro	iboles des appareils suivants : otection électrique, Conducteur n	eutre, Trois conducteurs, Deux

14) Faire le schéma du circuit de puissance et du circuit de commande du démarrage directe deux sens de marche.